

Effect of feedback on impedance

normally $V = Z I$ $e^{+j\omega t}$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

delay \swarrow $j\omega L$ a number

$$I \rightarrow I - V(t - \tau) I$$

$$V(\omega) = Z(\omega) \{ I(\omega) - \gamma V(\omega) e^{-j\omega\tau} \}$$

$$V(\omega) \{ 1 + \gamma Z e^{-j\omega\tau} \} = Z(\omega) I(\omega)$$

$$V(\omega) = \frac{Z(\omega)}{1 + \gamma Z(\omega) e^{-j\omega\tau}} I(\omega)$$

$$= Z_{eff}(\omega) I(\omega)$$

$$\frac{1}{Z_{eff}} = \gamma e^{-j\omega\tau} + \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

if $\tau = 0$ $\gamma + \frac{1}{R}$ is new shunt impedance